


## HW3 Image Display Control Report

電機三 B05901030 陳欽安
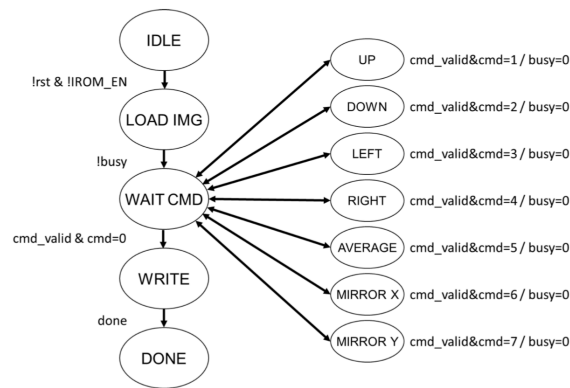
### 一、有限狀態機 **Finite-state Machine**

- *States for Imager Display Controller: 參考pdf*

- IDLE  
- LOAD\_IMG  
- WAIT\_CMD  
  - SHIFT\_UP  
  - SHIFT\_DOWN  
  - SHIFT\_LEFT  
  - SHIFT\_RIGHT  
  - AVERAGE  
  - MIRROR\_X  
  - MIRROR\_Y  
- WRITE  
- DONE



### 二、Registers and Wires

#### ① For States

reg [2:0] state\_ctrl, state\_ctrl\_nxt: 紀錄Image Display Controller的states  
reg [2:0] state\_cmd: 紀錄Command的states  
wire [2:0] state\_cmd\_nxt: 用來紀錄當下輸入的command

#### ② For Data Memorization: 紀錄8x8大小的Image Data

//image data 64 \* 8bits reg wire array  
reg [7:0] DATA\_TABLE [0:63]  
reg [7:0] DATA\_TABLE\_nxt [0:63]

#### ③ For Output

//register for output  
reg [7:0] IRB\_D\_r, IRB\_D\_nxt: 紀錄 DATA\_TABLE[address]的值  
reg [6:0] IRB\_A\_r, IRB\_A\_nxt: 紀錄輸出DATA的地址  
reg [6:0] IROM\_A\_r, IROM\_A\_nxt: 紀錄跟Image ROM 要的DATA的地址  
reg IROM\_EN\_r, IROM\_EN\_nxt: 紀錄IROM是否可以被讀取  
reg done\_r, done\_nxt: 紀錄整個operation 是否完成了  
reg busy\_r, busy\_nxt: 紀錄Image Display Controller是否正在執行command  
reg IRB\_RW\_r, IRB\_RW\_nxt: 紀錄Image Register Bank是否可以被寫入

//wires for output

#### ④ For Operation

//reg for the 4x4 grid ready to be changed left->right top->down 0~3  
reg [11:0] GRID [0:3], GRID\_nxt [0:3]: 紀錄operation point周圍四格中的DATA

//reg for operation point

reg [5:0] x, x\_nxt: 紀錄x座標

reg [5:0] y, y\_nxt: 紀錄y座標

```
//wire x,y: 為了取的GRID中四個DATA的地址值
wire [5:0] y_up: 紀錄 (y-1)*8
wire [5:0] y_down: 紀錄 y*8
wire [5:0] x_left: 紀錄 x-1

//wire average number
wire [7:0] avg_num: 紀錄目前GRID周圍四個DATA值的平均值
wire [9:0] avg_num_tmp: 因為4個8 bits相加最多會到10bits所以先用10bits紀錄再除以4(右shift2) assign給 avg_num
```

### 三、問題與解決方式

#### ① States :

這次的實作依照pdf可分為12個states，如果全部放在同一個combinational circuit裡面會太複雜增加debug難度，因此我將states分為兩個combinational circuits來implement：處理ctrl的以及處理cmd的。

##### - Circuit for ctrl:

處理的States: IDLE, LOAD\_IMG, WAIT\_CMD, WRITE, DONE

處理的registers: state\_ctrl\_nxt, IRB\_A\_nxt, IRB\_D\_nxt, IRB\_RW\_nxt, busy\_nxt, done\_nxt, IROM\_EN\_nxt

##### -Circuit for cmd: (會改到DATA\_TABLE, GRID\_nxt之值的)

處理的States:

LOAD\_IMG, WAIT\_CMD, SHIFT\_UP, SHIFT\_DOWN, SHIFT\_LEFT, SHIFT\_RIGHT, AVERAGE, MIRROR\_X, MIRROR\_Y

處理的registers:

DATA\_TABLE\_nxt, GRID\_nxt, x\_nxt, y\_nxt, IROM\_A\_nxt

#### ② busy signal :

由於一開始我把處理busy的過程寫在Circuit for cmd內，在每次進到要處理cmd前先把busy拉高，然後處理完cmd後把busy拉回low；然而因為combinational circuit會平行處理，所以將會使得busy訊號永遠是低的與題目不符。

因此我將處理busy的過程放到Circuit for ctrl中，在LOAD\_IMG要進到WAIT\_CMD前先把busy調低以等待cmd輸入，接著在WAIT\_CMD時分別判斷兩個條件：

- I. **if(cmd\_valid && !busy\_r)**：表示現在可以接受cmd，下一個clk 開始執行cmd operation，故把busy\_nxt調高。
- II. **if(!cmd\_valid || busy\_r)**：表示現在cmd不被接受或者現在有cmd operation正在執行，由於這次的cmd operation都能一個clk裡面處理完，因此表示在下一個clk ctrl將會無事可做繼續等待cmd，故把busy\_nxt調低。

#### ③ AVERAGE overflow:

一開始在驗證tb\_2時，我發現即使operation point四周的DATA值很大，avg\_num卻異常的小，才發現到addition有overflow的問題要處理。因為這次DATA都是8bits，所以四個8bits相加最多會到10bits，於是我的處理方法是先另一個10bits的wire: avg\_num\_tmp紀錄operation point周圍的四個點相加的值，再把此值right shift 2 bits(除以4) assign 給原本的avg\_num，如此便能夠正常操作AVERAGE operation。